

* CSE 234 Lab 4 - Yegin Yalçın - 200104004034

1) States (s_0, s_1, s_2, s_3) = 4 states = 2 bit registers

→ 2 bit for the next state

→ 2 inputs : a, b

→ 1 output : x

2) States: $s_0 = 00$

$s_1 = 01$

$s_2 = 10$

$s_3 = 11$

3) State Table

	C	D	a	b	X	1	0
s_0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	0	0
s_0	0	0	1	0	0	0	1
	0	0	1	1	0	0	0
s_1	0	1	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	0	0	0
s_1	0	1	1	0	0	1	1
	0	1	1	1	0	1	0
s_2	1	0	0	0	1	1	0
	1	0	0	1	1	1	1
s_2	1	0	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	1	1	0
s_3	1	1	0	0	1	0	0
	1	1	0	1	1	1	1
s_3	1	1	1	0	1	0	0
	1	1	1	1	1	1	1

$$* X = CD'a'b' + CD'a'b + CD'ab' + CD'ab + CDa'b' + CDa'b + CDab' + CDab$$

$$* n_1 = C'Dab' + C'Dab + CD'a'b' + CD'a'b + CD'ab + CDa'b + CDab$$

$$* n_0 = C'Dab' + C'Dab + CD'a'b' + CDa'b + CDab$$

* Karnaugh Map of X

CD \ ab	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$* X = C$$

* Karnaugh Map of n₁

CD \ ab	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	1	1	0
10	1	1	1	0

$$* n_1 = Cb + C'Da + CD'a'$$

* Karnaugh Map of n₀

CD \ ab	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	1
11	0	1	1	0
10	0	1	0	0

$$* n_2 = CDb + C'ab' + Ca'b$$