

# \* CSE 234 Lab-2 Yesim Yalçın - 200104004034

\* 7 kişi

\* hayer direnlerin sayısı sayılıyor.

\* 2+ hayer → kesinlikle iptal

\* Show the result in 2 bits

→ 00 → 2+

→ 01 → 1

→ 10 → 2

→ 11 → 0

No votes

\* Take inputs as binary number.

## \* Truth Table

(a) (b) (c) (d)

$i_3$   $i_2$   $i_1$   $i_0$  |  $d_1$   $d_0$  | output

0 0 0 0 | 1 1 | 0

0 0 0 1 | 0 1 | 1

0 0 1 0 | 1 0 | 2

0 0 1 1 | 0 0 | 3

0 1 0 0 | 0 0 | 4

0 1 0 1 | 0 0 | 5

0 1 1 0 | 0 0 | 6

0 1 1 1 | 0 0 | 7

1 0 0 0 | 0 0 | X

1 0 0 1 | 0 0 | X

1 0 1 0 | 0 0 | X

1 0 1 1 | 0 0 | X

1 1 0 0 | 0 0 | X

1 1 0 1 | 0 0 | X

1 1 1 0 | 0 0 | X

1 1 1 1 | 0 0 | X

\* The expression for  $d_1$ :

$$F(d_1) = a'b'c'd' + a'b'cd'$$

\* The expression for  $d_2$ :

$$F(d_2) = a'b'c'd' + a'b'c'd$$

\* Map for  $d_1$ :

$ab \backslash cd$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$F(d_1) = a'b'd'$$

\* Map for  $d_2$ :

$ab \backslash cd$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$F(d_2) = a'b'c'$$